

(SUH081 Examination

Ch. 10.10.10

Q1. $P = VI$

But $V = IR$

So $I = \frac{V}{R}$

Thus

$$P = V \left(\frac{V}{R} \right)$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$V = 10V$$

$$R = 100 + 75 = 175 \Omega$$

$$P = \frac{(10)^2}{175} = \frac{100}{175} = \frac{4}{7}$$

$$= 0.5714285714 \dots$$

$$\approx \boxed{0.572 W}$$

Q2. $v(t) = V_{peak} \sin(\omega t + \phi)$

$$= 10 \sin(2\pi(50)t + \frac{\pi}{3})$$

$$= \boxed{10 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{3}) V}$$

Q3 For a potential divider,

$$v_2(t) = v(t) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

So

$$v_2 = 10 \left(\frac{200}{100 + 200} \right)$$

$$= 10 \left(\frac{2}{3} \right)$$

$$= 6.666 \text{ V}$$

$$\approx \boxed{6.67 \text{ V}}$$

Q4 $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

$$i(t) = 10 \sin(100\pi t) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + 10 \cos(100\pi t) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$$
$$= 5\sqrt{2} (\sin 100\pi t + \cos 100\pi t)$$

$$\frac{di(t)}{dt} = 5\sqrt{2} (100\pi \cos(100\pi t) - 100\pi \sin(100\pi t))$$

To write this expression in the form $R \cos(x - \alpha)$,
I will compare the two expressions.

$$R \cos(x - \alpha) = R \cos \alpha \cos x + R \sin \alpha \sin x$$

$$100\pi \cos 100\pi t + (-100\pi) \sin 100\pi t \\ = R \cos \alpha \cos x + R \sin \alpha \sin x$$

$$\text{So } 100\pi = R \cos \alpha$$

$$-100\pi = R \sin \alpha$$

$$(100\pi)^2 + (-100\pi)^2 = R^2 \cos^2 \alpha + R^2 \sin^2 \alpha \\ = R^2 (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) \\ = R^2$$

$$\text{So } R = \sqrt{(100\pi)^2 + (-100\pi)^2} \\ = 100\pi \sqrt{2}$$

α can be found by:

$$\frac{R \sin \alpha}{R \cos \alpha} = \frac{100\pi}{-100\pi}$$

$$\tan \alpha = -1$$

$$\text{So } \alpha = -\frac{\pi}{4}$$

So:

$$V = (100\pi \sqrt{2})(5\sqrt{2})(10 \times 10^{-3}) \cos(100\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ h}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$\frac{\omega}{4} \approx 0.79539 \dots \approx 0.79$$

$$S_o \quad |V = 1000 \cos(1000t - 0.79)V|$$

Q5. $C = \frac{Q}{V}$

$$S_o \quad Q = CV$$

$$C_1 = 8 \times 10^{-6} + 5 \times 10^{-6} = 1.3 \times 10^{-5} F$$

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{10 \times 10^{-6}} + \frac{1}{1.3 \times 10^{-5}}}$$

$$C_T = 5.65 \times 10^{-6}$$



$$= 5.65 \mu C$$

$$Z = 20 (5.65 \mu C)$$

$$= 1.13 \times 10^{-4} C$$

$$= \boxed{113 \mu C}$$

Q6

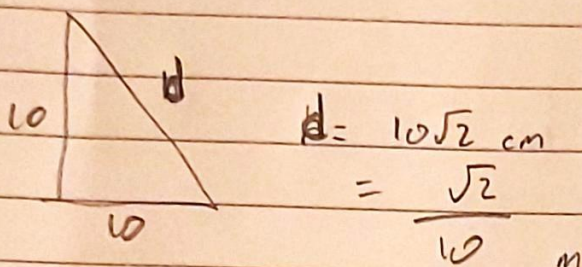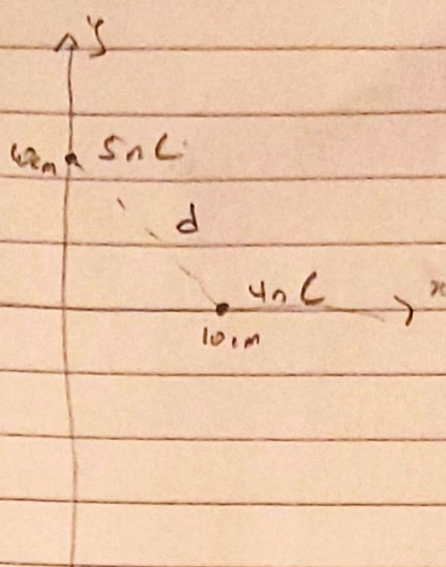

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_1 q_2}{d^2}, \quad \epsilon = 8.854 \times 10^{-12}$$

$$F = \frac{1}{4\pi(8.854 \times 10^{-12})} \frac{(4 \times 10^{-9})(5 \times 10^{-9})}{\left(\frac{\sqrt{2}}{10}\right)^2}$$

$$= 8.907742438 \dots \mu N$$

As both charges are positive, they repel each other.

$$\text{So } 8.98(\hat{x} - \hat{y}) \mu N$$

$$Q4 \quad F_1 = \frac{1}{4\pi(8.854 \times 10^{-12})} \frac{(10 \times 10^{-12})}{(0.1)^2} = 8.9877... \text{ N}$$

$$F_2 = \frac{1}{4\pi(8.854 \times 10^{-12})} \frac{(5 \times 10^{-12})}{(0.1)^2} = 4.49387... \text{ N}$$

$$F_1 + F_2 = 13.48161366... \\ \approx \boxed{13.48 \text{ N}}$$

$$Q8. \quad 50 \text{ km/hr} = \frac{50(1000)}{3600} = 13.889 \text{ m s}^{-1}$$

$$E = \frac{d \phi_m}{dt} = (40 \times 10^{-6})(2)(13.889) \\ = \frac{1}{900} \\ \approx \boxed{1111.11 \text{ mV}}$$